TiNo Actions Definition



EEPROM Mapping:

Address		Parameter
from	to	
318	318	NUM_ACTIONS
319	478	Action Blocks
479	480	CRC16 Checksum

0<= NUM_ACTIONS <=40 40 X 4 Bytes = 160 Bytes

Action Structure: 4 Bytes

Node	Der Node auf den gehört wird	N ₇	N_6	N_5	N_4	N_3	N_2	N_1	N ₀	0255
Mask	Bit im Flag Byte das die Aktion auslöst	Х	Х	Х	Т	Т	T	Т	Т	
Port	Der zu schaltende Pin	R	R	R	P ₄	P ₃	P ₂	P ₁	P ₀	031
OnOff	Art der Aktion am Pin	D	Pd ₄	Pd ₃	Pd ₂	Pd ₁	Pd ₀	A ₁	A ₀	
										J

N Node des Senders

R reserviert, auf 0 setzen.

P Pin am Empfänger, 5 bit Nummer nach Arduino Pin Enumerierung. A0=14, A1=15, ...

x reserviert / unbenutzt, auf 0 setzen.

Trigger bit. Flag Byte wird mit dem Flag Byte des Senders verglichen

D Pin Staus Initialisierung. 0= LOW, 1= HIGH


Pd Puls Dauer. Zeit = 2^{Pd-1} Sekunden. Pd=0 ist 0.5s (Minimum)

nur gültig wenn A = 0b11

A1	A0	
0	0	Schalte den Pin LOW
0	1	Schalte den Pin HIGH
1	0	Schalte den Pin um (wenn HIGH: LOW, wenn LOW: HIGH
1	1	Puls

TiNo Funksteckdose Beispiel

Fernbedienung Hardware:

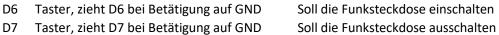



Fernbedienung Konfiguration:

NODEID 1 **GATEWAYID** 22

PCIOPIN 6 Verbinde Interrupt PCIO mit Pin D6 **PCIOTRIGGER** 2 Fallende Flanke, mit internem Pull-Up Verbinde Interrupt PCI1 mit Pin D7 PCI1PIN 7 PCI1TRIGGER 2 Fallende Flanke, mit internem Pull-Up **REQUESTACK** Fordere Bestätigung vom Empfänger an 1


Wenn Taste 1 an D6: PCI 0 wird ausgelöst. Flag Byte:

1 0 0 0 0 0 1 0 Request Ack

TiNo Data Protocol

PCI 0

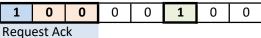Wenn Taste 2 an D7: PCI 1 wird ausgelöst. Flag Byte:



TiNo Data Protocol

PCI 1

Funksteckdose Hardware:

D6 Relais (active HIGH)

D7 Taster zum Ein/Ausschalten (active LOW) D8 Status LED (leuchtet wenn Pin HIGH ist)

Funksteckdose Konfiguration:

NODEID 22

PCIOPIN 7 Verbinde Interrupt PCIO mit Pin D7

2 **PCIOTRIGGER** ausgelöst bei fallender Flanke, mit internem Pull-Up

Aktion die das Relais an Port D6 einschaltet und durch die FB ausgelöst wird:

ACTIONO.NODE 1 Reagiere auf Fernbedienung mit Nodeid 1

ACTIONO.PORT 6 schalte Pin D6

2 Agiere wenn Bit (PCIO) gesetzt ist ACTIONO.MASK

ACTIONO.ONOFF 1 schalte Pin HIGH

t.	Х	Х	Х	Х	Х	Х	PCI0	Х
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1

Aktion die das Relais an Port D6 ausschaltet und durch die FB ausgelöst wird:

ACTION1.NODE 1 Reagiere auf Fernbedienung mit Nodeid 1

ACTION1.PORT 6 schalte Pin D6

4 ACTION1.MASK Agiere wenn Bit (PCI1) gesetzt ist.

ACTION1.ONOFF 0 schalte Pin LOW

Х	Х	х	Х	Х	PCI 1	Х	х
Х	х	х	Х	Х	Х	0	0



Aktion die das Relais an Port D6 an bzw. ausschaltet und durch den Taster an der Funksteckdose ausgelöst wird:

ACTION2.NODE 22 Reagiere auf lokalen Interrupt

ACTION2.PORT 6 schalte Pin D6

ACTION2.MASK 1 PCI 0 (ausgelöst durch lokalen Taster D7)

ACTION2.ONOFF 2 schalte Pin um

x x x x x x x 1 0

Aktion die die LED an Pin 8 umschaltet und durch den Taster an der Funksteckdose ausgelöst wird:

ACTION3.NODE 22 Reagiere auf lokalen Interrupt

ACTION3.PORT 8 schalte Pin D8

ACTION3.MASK 1 PCI 0 (ausgelöst durch lokalen Taster D7)

ACTION3.ONOFF 2 schalte Pin um

x x x x x x 1 0

wenn das Dauerleuchten der LED stört, kann man die LED auch nach z.B 1 Sekunde wieder abschalten (Puls mit 1s):

ACTION3.ONOFF 7 Puls mit 1 Sekunde Dauer

Aktion die die LED an Port 8 anschaltet und durch die Fernbedienung ausgelöst wird:

ACTION4.NODE 1 Reagiere auf Fernbedienung mit Nodeid 1

ACTION4.PORT 8 schalte Pin D8

ACTION4.MASK 2 Agiere wenn bit PCI0 gesetzt ist.

ACTION4.ONOFF 1 schalte Pin HIGH

Х	Х	Х	Х	Х	Х	PCI0	Х
Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	1

Auch hier kann man das Dauerleuchten der LED unterbinden:

ACTION4.ONOFF 7 Puls mit 1s Dauer (3 fuer einen Puls mit 1/2 Sekunde)

Aktion die die LED an Port 8 ausschaltet und durch die Fernbedienung ausgelöst wird:

ACTION5.NODE 1 Reagiere auf Fernbedienung mit Nodeid 1

ACTION5.PORT 8 schalte Pin D8

ACTION5.MASK 4 Agiere wenn bit PCI1 gesetzt ist.

ACTION5.ONOFF 0 schalte Pin OFF

Х	Х	Х	Х	Х	PCI 1	Х	Х
Х	Х	Х	Х	х	х	0	0

Anstatt die LED auszuschalten, kann man einen Puls einstellen:

ACTION5.ONOFF 7 Puls mit 1s Dauer (3 fuer einen Puls mit 1/2 Sekunde)